



从电路设计的角度入门VerilogHDL

邸志雄，西南交通大学

www.dizhixiong.cn

CONTENTS

目录

一

概述

二

编写方法

三

功能仿真

知识点列表



变量

- wire型：表示电路模块中的连线，仿真波形中不可见。
- reg型：占用仿真环境的物理内存，会显示在仿真波形中。

凡是在 always initial 语句中赋值的变量，一定是reg型

凡是在 assign语句中赋值的变量，一定是wire型

一定要注意：


reg变量仅仅是语法定义，**不等于**电路中寄存器；**只有时序电路**中的reg变量才会被逻辑综合工具认为是寄存器

使用时，需要定义wire与reg的位宽，否则默认位宽为1bit

知识点列表




可综合描述必须使用的关键词

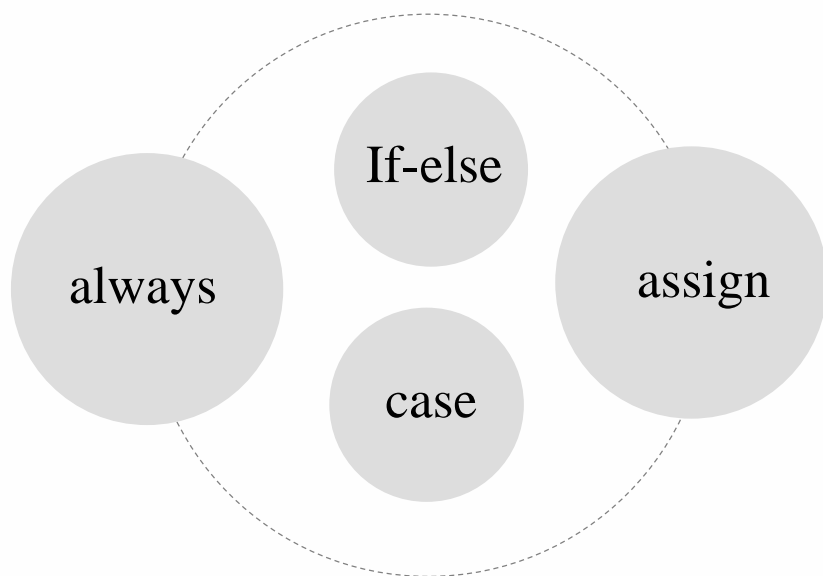

可综合“四大法宝”

可综合风格禁止出现

 

可综合描述必须使用的关键词

assign

- 连续驱动赋值: `assign a = b | c ;`
- 赋值的对象应该是wire类型
- “=” 右边的任何变化都会被立即计算并驱动给等号左边
- 用于对信号连接, 重命名, 简单组合逻辑

`assign a = b | c;`

`assign a = b ? c : d;`

`assign a = d;`

`assign a = e[3:2];`

`assign a = (b | c) & (d ^ e);`

可综合描述必须使用的关键词

always语句块

- 后接敏感列表，用@表示；
- `always@(a or b or c)`表示只要a,b,c中有一个产生变换，则执行该always块；
- 一般包含begin...end语句组；
- `always@(*)`表示自动将该always块中所有引用的信号都自动添加到敏感列表中；
- `always@(posedge clk or negedge rst_n)`代表只在clk上升沿或rst_n下降沿上执行该always块——寄存器，时序逻辑
- `always@(posedge clk or posedge rst)`
- `always@(posedge clk)`
- `always@(negedge clk)`

知识点列表

MUX、触发器与锁存器、组合逻辑、时序逻辑、存储器



电路结构描述方法

流水线设计

参数化与多层实例化

知识点

设计对象


特性分析

可综合关键词

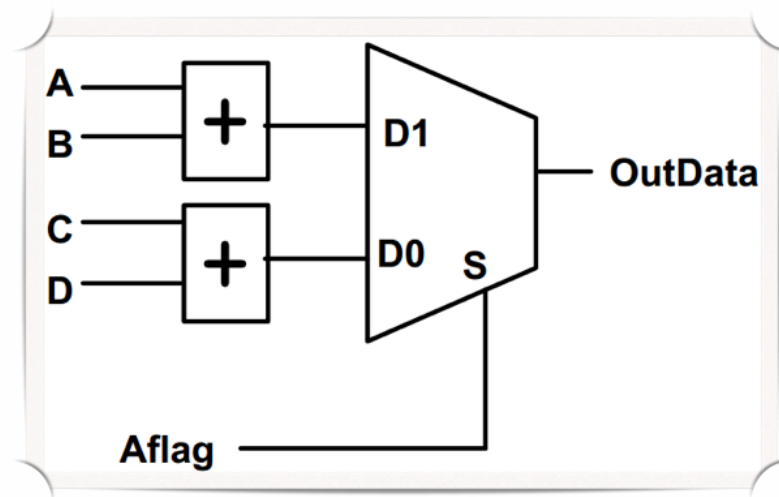1.电路单元描述：MUX

映射的硬件结构：Multiplexing Hardware （多路选择器） 输出结果由输入的选择条件决定


```
always @ ( * )  
begin  
    if (aflag == 1'b 1)  
        outdata = A+B;  
    else  
        outdata = C+D;  
end
```



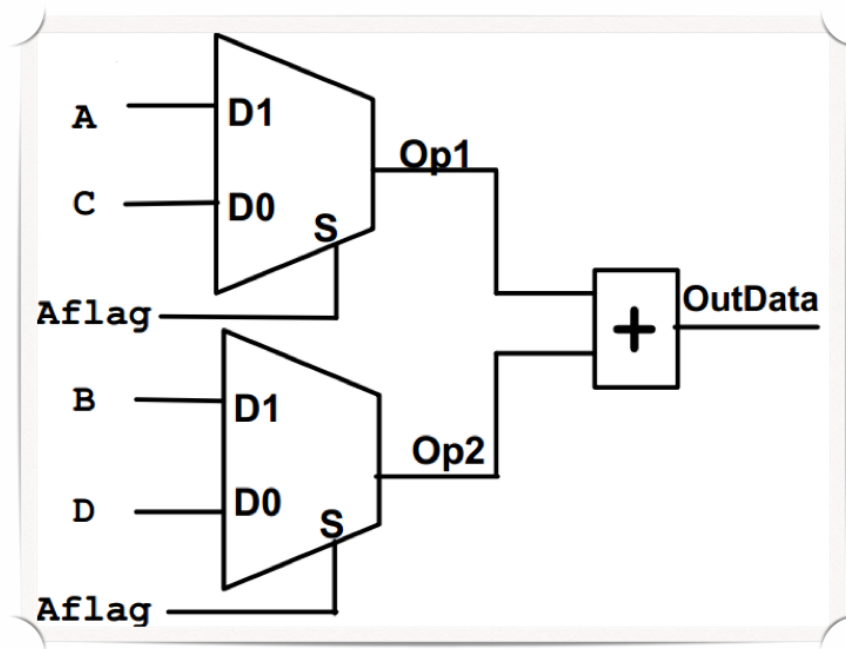1.电路单元描述: MUX

映射的硬件结构: Multiplexing Hardware (多路选择器) 输出结果由输入的选择条件决定

```
always @ ( * )  
begin  
    if (aflag == 1'b 1)  
        begin  
            OP1= A ;  
            OP2= B ;  
        end  
    else begin  
        OP1= C ;  
        OP2= D ;  
    end  
end  
  
assign outdata = OP1 + OP2
```





if-else, 有优先级

case, 无优先级

  2.电路单元描述： 触发器与锁存器

■ 寄存器



- Register (flip-flops)
- 边沿触发
- 输入 - 输出不透明



时钟处于上升沿 (或下降沿) 时存入数据 (D→Q) , 其它时间保持数据

■ 锁存器

- Latch
- 电平敏感
- 输入 - 输出透明

  

时钟处于高电平 (或低电平) 时存入数据 (D→Q) , 其保持据

Latch易传播毛刺, 且难分析时序, 因此, 仅用于异步电路和低功耗电路, 除此以外, 禁止出现latch

2.电路单元描述： 触发器与锁存器

- 易引入latch的途径：使用不完备的条件判断语句

缺少else

```
always @(cond1 or data in)
begin
    if(cond1==1 )
        data_out=data_in;
end
```

缺少default


```
case ({sel0, sel1, sel2})
    2'd0: z=d;
    2'd1: z=c;
    2'd2: z=b;
endcase
```

防止产生非目的性Latch的措施：


- 使用完备的if...else语句
- 为每个输入条件设计输出操作，为case语句设置default操作
- 仔细检查综合器生成的报告，latch会以warning的形式报告

2.电路单元描述： 触发器与锁存器

触发器

 

 
```
always @ (posedge clk or negedge rst_n )
begin
    if (rst_n == 1'b 0)
        Q <= 1'b 0 ;
    else
        Q <= D ;
end
```



2.电路单元描述：触发器与锁存器

```
always @(posedge clk)
begin
    b <= a ;
    c <= b;
end
```

非阻塞赋值在
块结束时才完成
赋值操作！

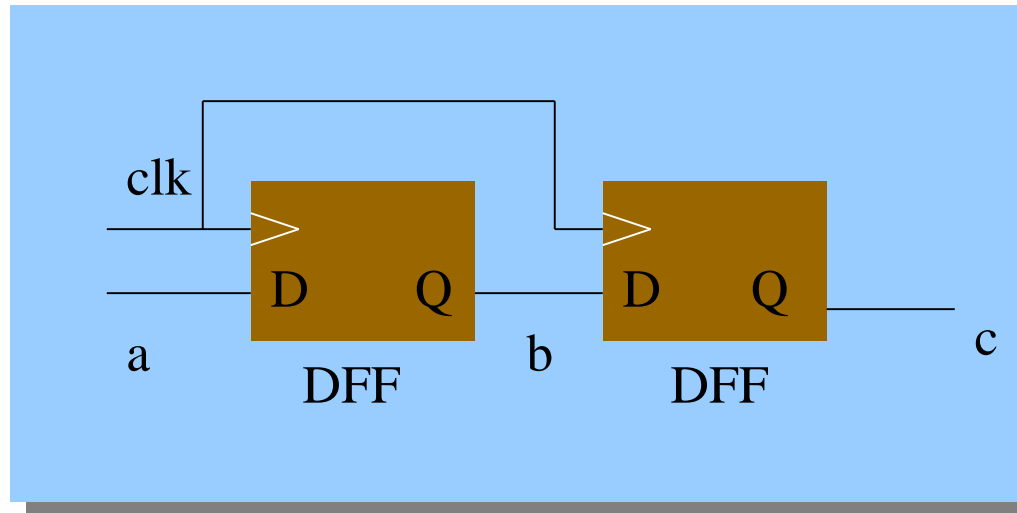

注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

3.电路单元描述：组合逻辑

使用 assign 或者 always 块 描述，二者在描述方式是等价的

简单的组合逻辑使用“assign 和 : ?”语句描述比较清晰，但是如果所描述的组合逻辑过于复杂，则需要很多条 assign 语句或者嵌套?语句来描述，不易解读，此时推荐使用 **always块** 描述。

```
always @ (CS or addr)
    if (CS)
        {cs1, cs2, cs3, cs4} = 4'b 1111;
    else
        begin
            case (addr[7:6])
                chip1_decode: {cs1, cs2, cs3, cs4} = 4'b 0111;
                chip2_decode: {cs1, cs2, cs3, cs4} = 4'b 1011;
                chip3_decode: {cs1, cs2, cs3, cs4} = 4'b 1101;
                chip4_decode: {cs1, cs2, cs3, cs4} = 4'b 1110;
            endcase
        end
end
```


3.电路单元描述：组合逻辑

使用 **assign** 或者 **always** 块 描述，二者在描述方式是等价的

简单的组合逻辑使用“**assign** 和 **: ?**”语句描述比较清晰，但是如果所描述的组合逻辑过于复杂，则需要很多条 **assign** 语句或者嵌套 **if** 语句来描述，不易解读，此时推荐使用 **always**块 描述。

```
wire    cs1, cs2, cs3, cs4;

assign cs1 = (!CS && (addr[7:6] == chip1_decode)) ? 0 : 1 ;
assign cs2 = (!CS && (addr[7:6] == chip2_decode)) ? 0 : 1 ;
assign cs3 = (!CS && (addr[7:6] == chip3_decode)) ? 0 : 1 ;
assign cs4 = (!CS && (addr[7:6] == chip4_decode)) ? 0 : 1 ;
```


3.电路单元描述：组合逻辑

使用 assign 或者 always 块 描述，二者在描述方式是等价的

注意事项

- 组合逻辑的赋值方式，必须使用 “=”，即 阻塞赋值
- 组合逻辑无保存或者锁存功能，因此，没有复位信号与相关的复位逻辑

4.电路单元描述：时序逻辑

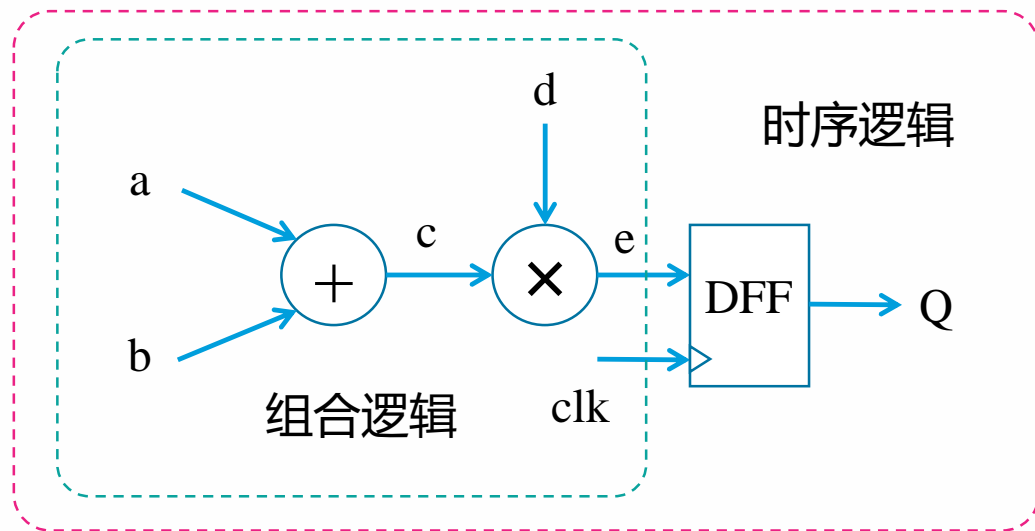

- 组合逻辑 必须使用 “=”
- 时序逻辑 必须使用 “<=”

- 时序逻辑必须要复位
- 每加一个DFF，输出就推迟1个时钟周期

```
always @ ( * )  
begin  
    c = a+b ;  
    e = c * d ;  
end  
  
always @ (posedge clk or negedge rst_n )  
begin  
    if (rst_n == 1'b 0)  
        Q <= 0 ;  
    else  
        Q <= e ;  
    end
```

等价



```
always @ (posedge clk or negedge rst_n )  
begin  
    if (rst_n == 1'b 0)  
        Q <= 0 ;  
    else  
        Q <= (a+b) * d ;  
    end
```

5.存储器

逻辑电路设计会经常使用一些单口RAM、双口RAM 和 ROM 等类型的存储器。

Verilog 语法中基本的存储单元定义格式如下：

```
reg [datawidth] MemoryName [addresswidth];
```

例如定义一个数据位宽为8bit，地址为 64 位宽的 RAM8x64，则可定义为：

```
reg [7:0] RAM8x64 [0:63];
```

在使用存储单元时，不能直接引用存储器某地址的某比特位值，如想对地址为 "32 "的第 2bit 和高 2bit 的值进行操作，则下面这两种描述都是错误的。

```
RAM8x64 [32] [2]
```

```
RAM8x64 [32] [6:7]
```

正确的操作方法是，先将存储单元赋值给某个寄存器，然后在对该寄存器的某位进行相关操作

5.存储器

不推荐使用Verilog 直接建模 RAM。

FPGA 内嵌的 RAM 资源大致分为两类： 块RAM (Block RAM) 资源和分布式RAM 资源(Distributed RAM , 是一种基于特殊底层逻辑单元, 通过查找表和触发器实现的 RAM 结构)

推荐:

通过器件商的开发平台中内嵌的IP 生成器, 在图形化界面中直接选择存储器类型(如双口 RAM、单RAM、ROM 和分布式RAM), 配置存储器参数, 生成相应 IP , 然后在用户逻辑中直接调用该IP。



轻松成为设计高手:VerilogHDL实用精解. EDA先锋工作室.
北京航空航天大学出版社. 2012年.



中国大学MOOC平台: 芯动力——硬件加速设计方法
<https://www.icourse163.org/course/SWJTU-1207492806>

A stylized world map composed of a grid of small, light gray dots, centered in the upper half of the slide.

谢谢!

邸志雄，西南交通大学

www.dizhixiong.cn

